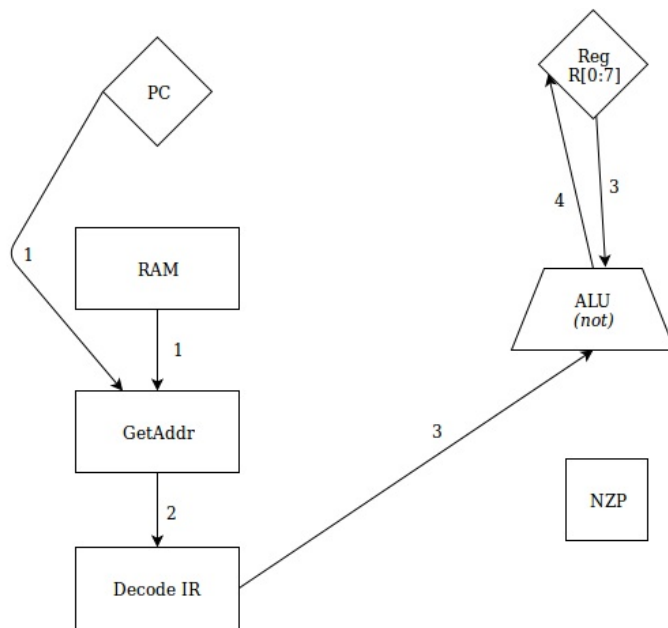


Projet Circuits & Architecture


François Gaudré - Thomas Hautier

Diagrammes temporels


NOT




ADD

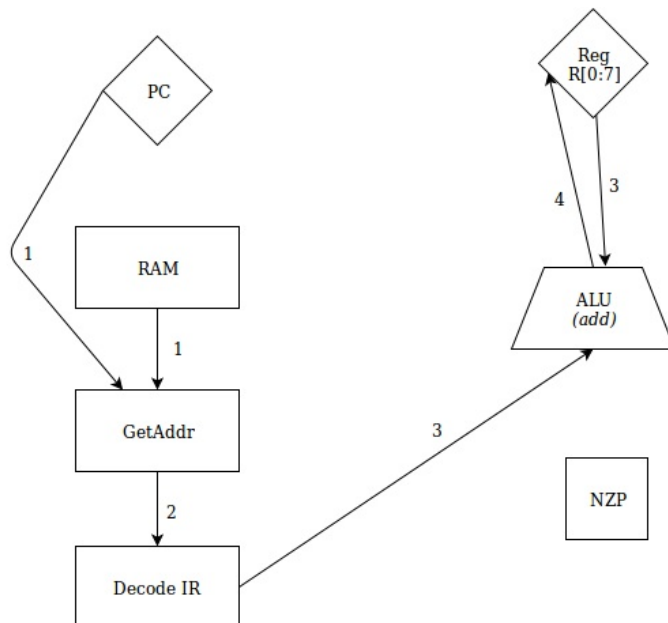


AND

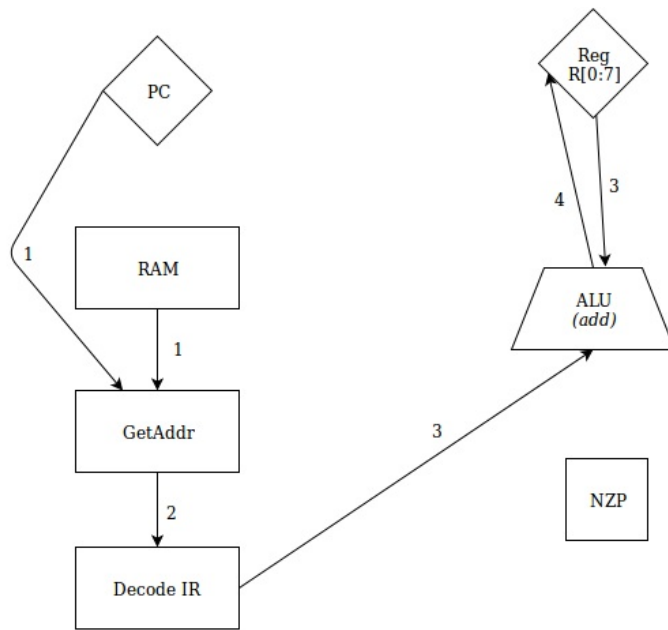


LEA

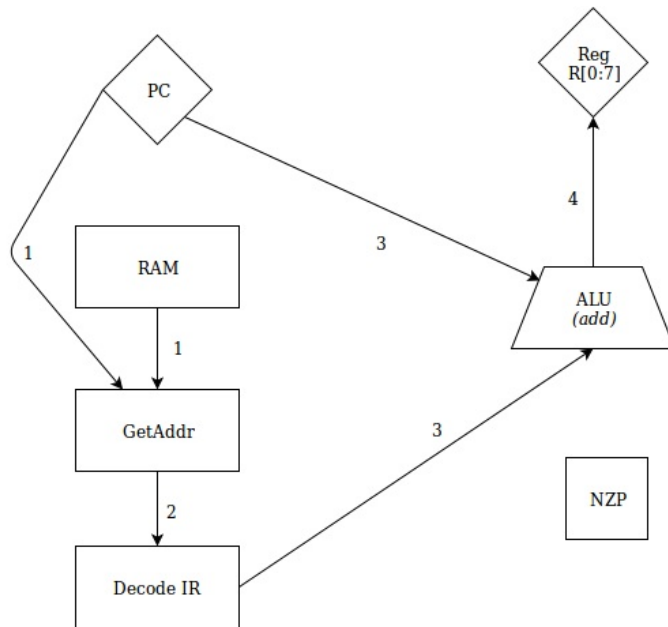


LDR

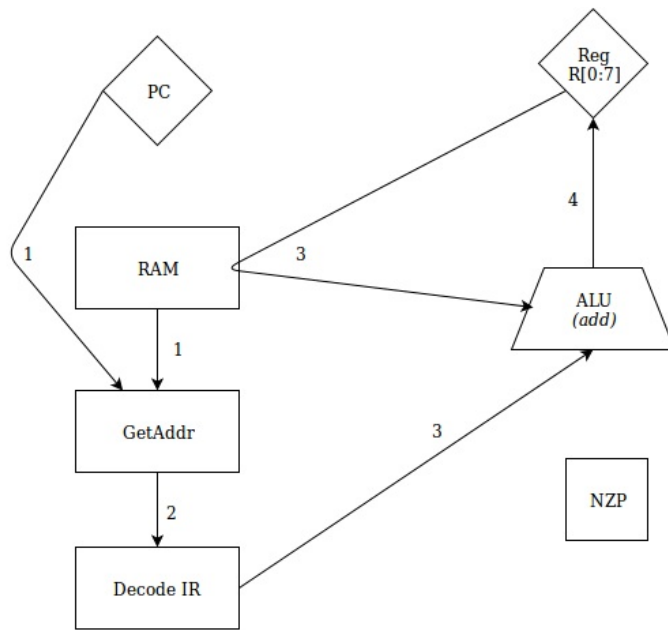


STR

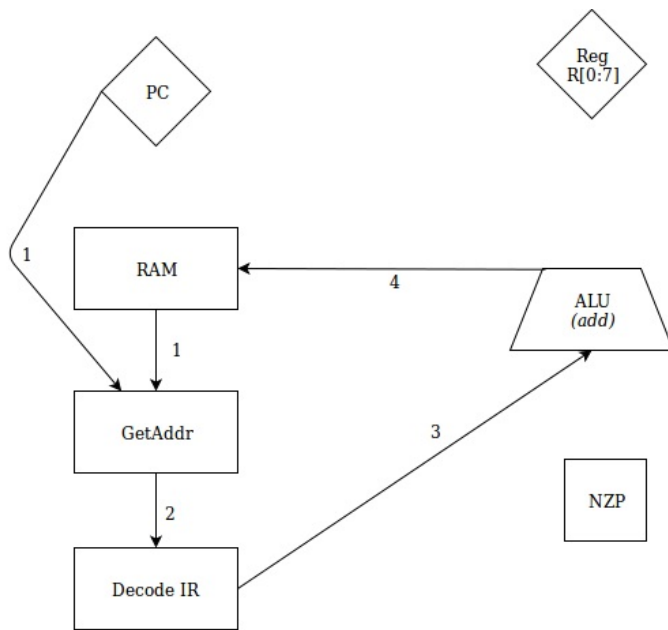


LD

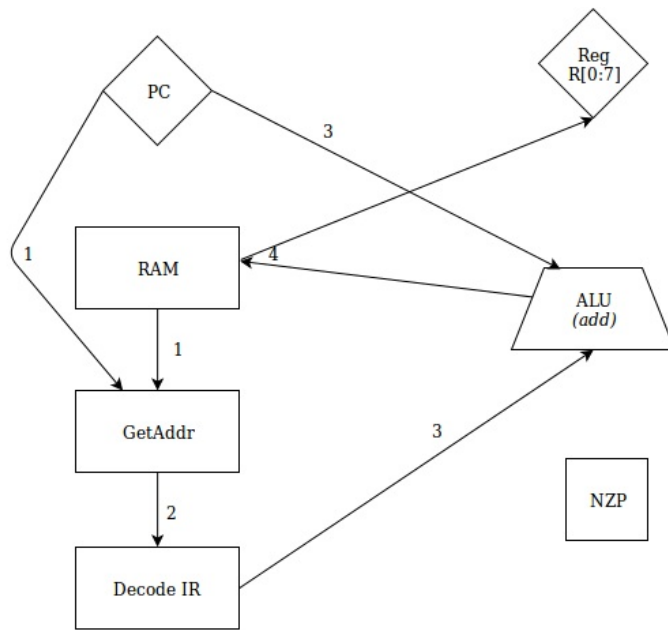


ST

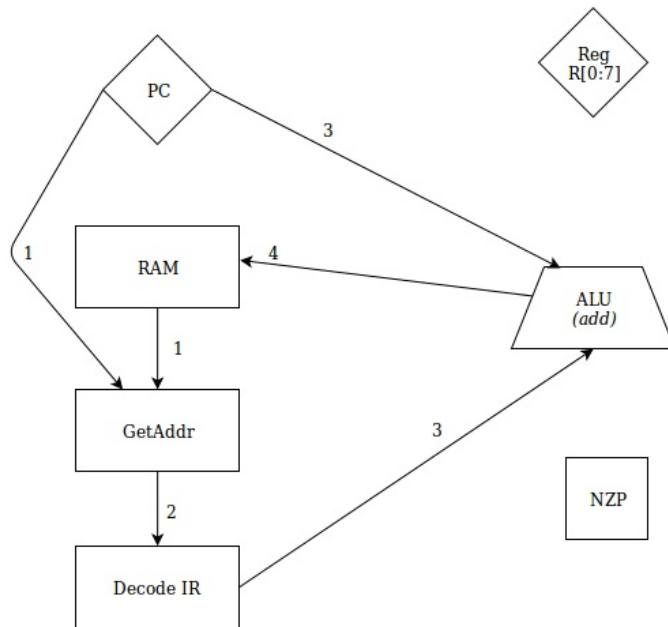

BR

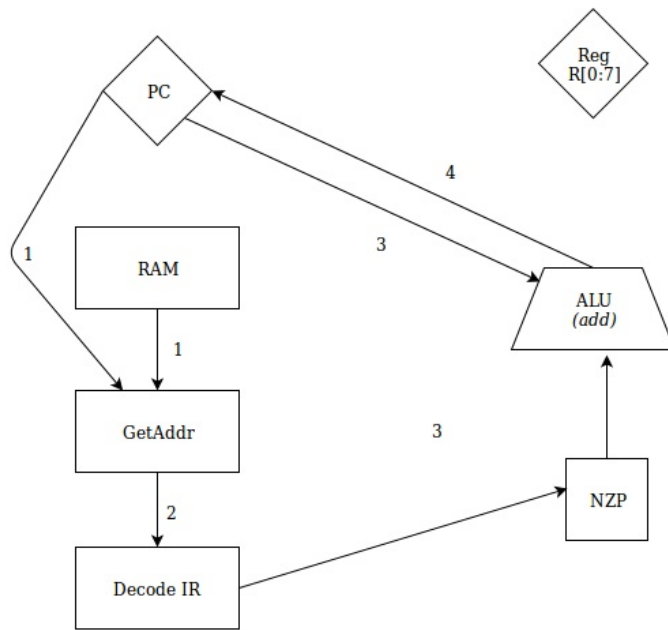

JMP

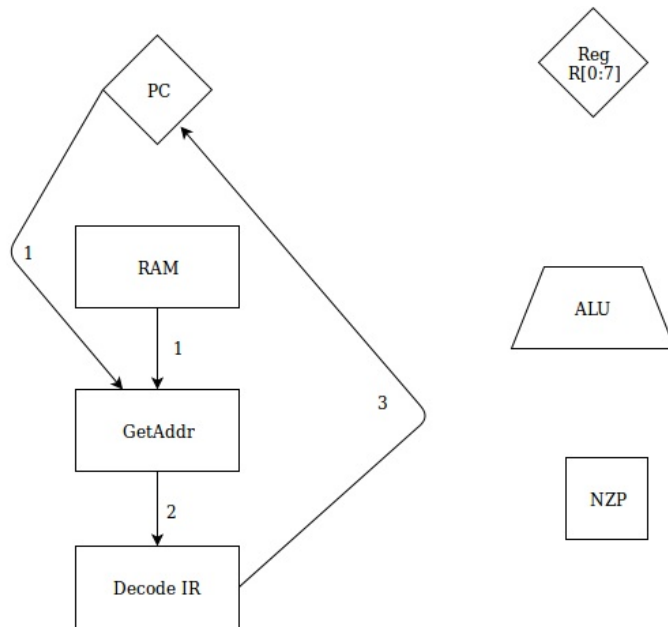

SETB / RSTB

